

6 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 17

MSPC C4.1 Participer à des travaux de maintenance améliorative sur un système et son environnement



Réaliser le câblage d'une platine électrique



Câblage



/20



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.




Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps




Machine sous énergie

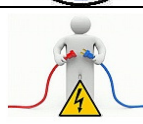

**Vous ne devez pas mettre sous tension.
C'est le professeur qui doit le faire**

Composant moteur asynchrone

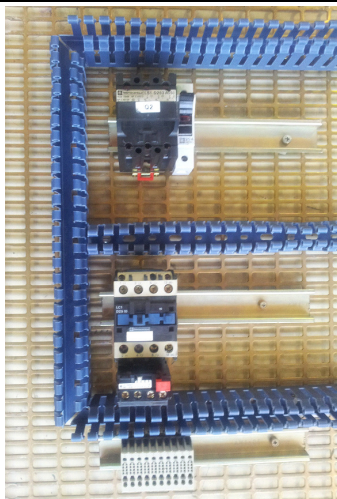

/40

I- Identifier les composants et reconnaître leurs fonctions

À l'aide de la planche de vignettes jointe et d'une connexion internet, on demande pour chaque composant cité, de coller la photo, de dessiner le symbole correspondant dans les cadres prévus à cet effet et d'indiquer la fonction.



1/ Sectionneur tripolaire porte fusibles.

Photo

Symbole

Fonction

/5

 
 
2/ Fusibles.

Photo

Symbole

Fonction

/5

 
 
3/ Relais thermique tripolaire.

Photo

Symbole

Fonction

/5

 
 
4/ Contacteur tripolaire.

Photo

Symbole

Fonction

/5

  



5/ Transformateur monophasé.

Photo

Symbole

Fonction

/5

  



6/ Moteur asynchrone triphasé.

Photo

Symbole

Fonction

/5

  

Notation :

1 point pour la photographie, 2 points pour le symbole et 2 points pour la fonction.


II- Compléter le schéma électrique

À l'aide des symboles vus précédemment, compléter le schéma électrique de puissance du moteur.

Rappel les fonctions essentielles à l'alimentation d'un moteur électrique sont :

- le sectionnement ;
- la protection contre les courts circuits ;
- la commutation ;
- la protection contre les surcharges

/10

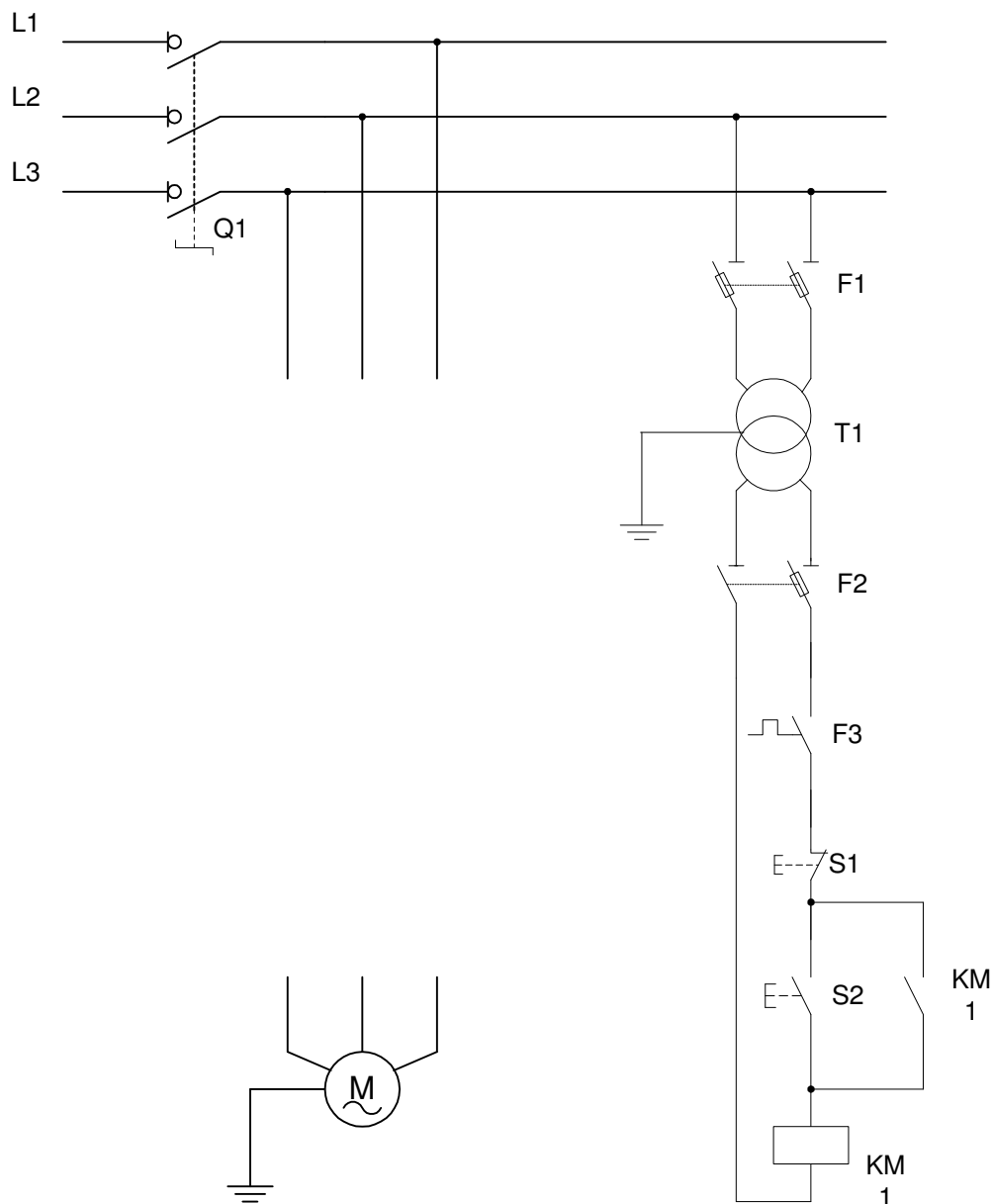

Composant du démarrage direct

Page 5 sur 5

NOM :

Prénom :

Date :

