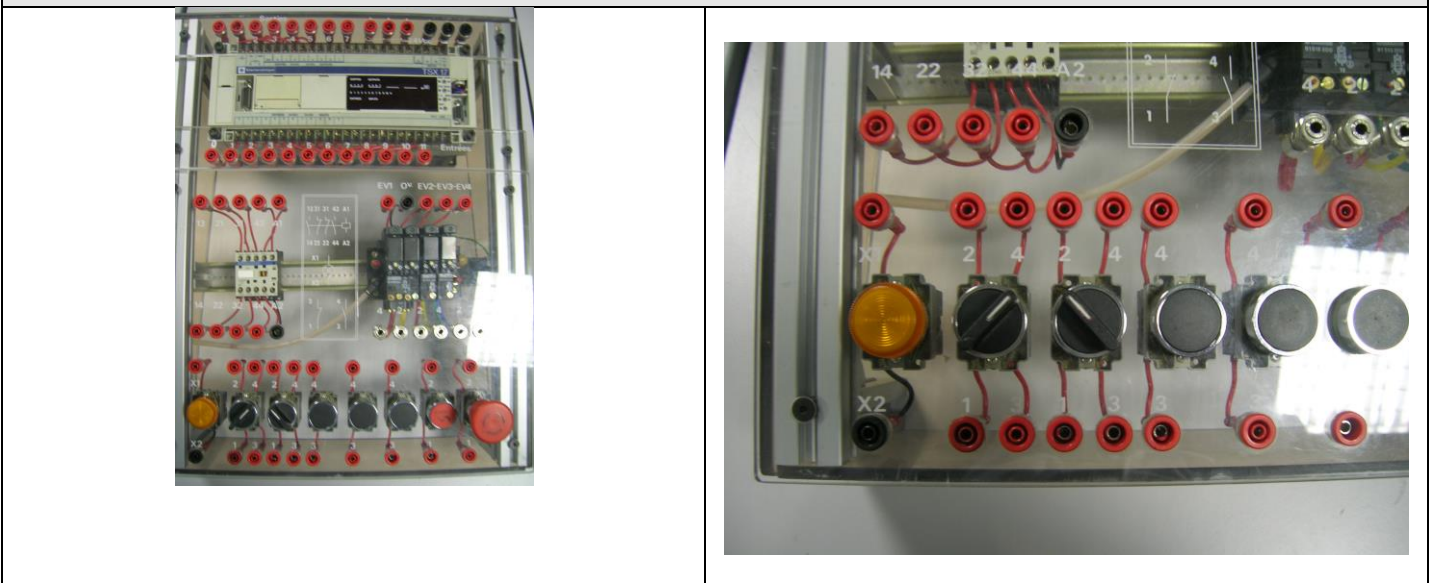


9 heures	ATELIER	Série 1 TP N° 18
	Étude de câblage sur simulateur électrique Minidosa Ravoux	
	Étude de câblage sur simulateur électrique	☒
		/20 /100

	Lors de cette intervention : ➤ Utiliser les outils appropriés. ➤ Utiliser les équipements de protection individuels.		
	Protection obligatoire des pieds		Protection obligatoire du corps
	Machine sous énergie		Vous ne devez mettre pas sous tension. C'est le professeur qui doit le faire

SIMULATEUR MINIDOSA RAVOUX



Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐

EXERCICE N°1

/9

Notation :

- Le schéma est noté sur 2 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = S1$



Câbler ~~x~~ le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter  la table de vérité suivante :

S1	H1
0	
1	

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :



		Nom :
	Page 3 sur 10	Prénom :
		Date :
Système : Simulateur Électrique		ACQUIS : ☐ NON ACQUIS : ☐

EXERCICE N°2

/9

Notation :

- Le schéma est noté sur 2 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = S1$



Câbler ~~le~~ le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter la table de vérité suivante :

S1	H1
0	
1	

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :




Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐

EXERCICE N°3

/11

Notation :

- Le schéma est noté sur 4 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = S1 \cdot S2$



Câbler ✂ le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter 🖋 la table de vérité suivante :



S1	S2	H1
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :



Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐


EXERCICE N°4

/11

Notation :

- Le schéma est noté sur 4 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

 Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = S1 + S2$



Câbler le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter la table de vérité suivante :



S1	S2	H1

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :



Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐

/11

EXERCICE N°5

Notation :

- Le schéma est noté sur 4 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = \overline{S1} \cdot \overline{S2}$



Câbler ✂ le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter 🖋 la table de vérité suivante :



S1	S2	H1

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :



Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐


EXERCICE N°6

/11

Notation :

- Le schéma est noté sur 4 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- L'équation est notée sur 2 points.
- Le symbole est noté sur 2 points.
- Le câblage est noté sur 2 points.

 Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante : $H1 = \overline{S1} + \overline{S2}$



Câbler le schéma sur le banc de test. Tester le fonctionnement et compléter la table de vérité suivante :



S1	S2	H1
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Quelle est la fonction ainsi décrite : _____

Représenter le symbole logique de cette équation :



EXERCICE N°7



/9

Notation :

- Le schéma est noté sur 4 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 1 point.
- Le câblage est noté sur 2 points.

Représenter, à l'aide d'un schéma électrique, l'équation suivante :

$$H1 = S1 + \overline{S2} (S3 + (S4 \cdot \overline{S5}))$$



Câbler le schéma sur le ban de test. Tester le fonctionnement et compléter la table des états suivante :

États	S1	S2	S3	S4	S5	H1
Les Boutons S1 et S3 sont appuyés	1	0	1	0	0	
Les Boutons S1, S2, S3 et S5 sont appuyés	1	1	1	0	1	
Les Boutons S2 et S4 sont appuyés	0	1	0	1	0	


EXERCICE N°8

129

Notation :

- Chaque équation bonne est notée sur 7 points.
- Chaque case bonne des tableaux est notée sur 0,5 point.
- Chaque câblage bon est noté sur 7 points.

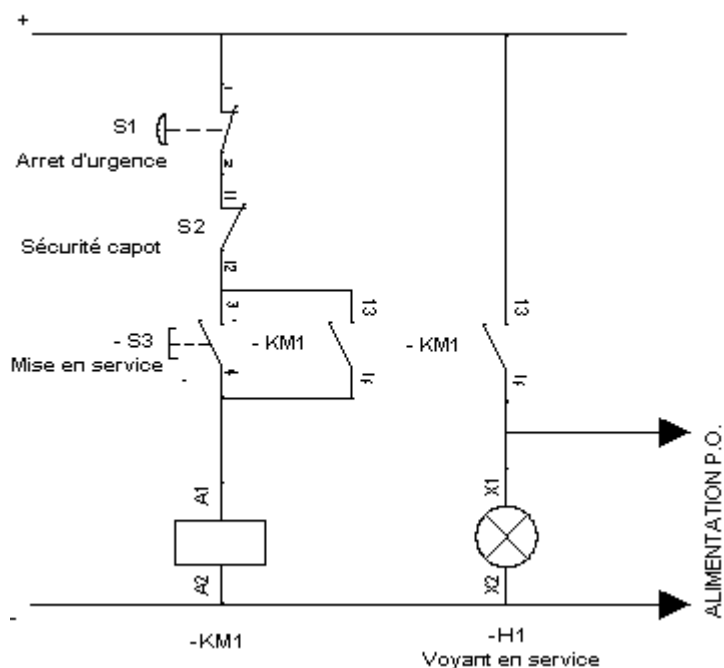Le schéma suivant est extrait du dossier technique du système de conditionnement de parfum. Il autorise l'alimentation de la P.O. et gère des sécurités comme l'arrêt d'urgence ou la sécurité capot.



Donner les équations de :

KM1 = _____

H1 = _____

Câbler ✂, simuler puis analyser le fonctionnement de ce schéma à l'aide du tableau des états suivant :

Nom :

Prénom :

Date :

Système : Simulateur Électrique

ACQUIS : ☐
NON ACQUIS : ☐

Tableau des états :

	États	S3	S1	S2	KM1	H1
01	On appuie sur aucun bouton	0	0	0		
02	On appuie sur S3	1	0	0		
03	On relâche S3	0	0	0		
04	On appuie sur S1	0	1	0		
05	On relâche S1	0	0	0		
06	On appuie sur S3	1	0	0		
07	On relâche S3	0	0	0		
08	On appuie sur S2	0	0	1		
09	On relâche S2	0	0	0		
10	On appuie sur S3	1	0	0		
11	On relâche S3	0	0	0		
12	On appuie sur S2 et S3	1	0	1		
13	On relâche S2 et S3	0	0	0		
14	On appuie sur S1 et S3	1	0	1		
15	On relâche S1 et S3	0	0	0		



Appel Professeur